



नाम \_\_\_\_\_ कक्षा \_\_\_\_\_ रोल नं. \_\_\_\_\_ मिति \_\_\_\_\_ प्राप्ताङ्क \_\_\_\_\_ / ३३

**१ मुख्य शब्द****[४]**


कोठामा दिइएका उपयुक्त शब्द छानी तलको अनुच्छेदका खाली ठाउँ भर्नुहोस्। कोठाका दुईओटा शब्द प्रयोग हुँदैनन्। प्रत्येक खाली ठाउँको ०.५ अङ्क छ।

इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स एम्पियर ओहम किलोवाट घण्टा कुलम्ब टइस्टन नाइक्रोम भोल्ट वाट  
विद्युत् अवरोध

चार्जको एस. आई. एकाइ \_\_\_\_\_ हो। प्रत्येक सेकेन्डमा एक कुलम्ब चार्ज बग्नुलाई एक \_\_\_\_\_ विद्युत् धारा भनिन्छ। प्रत्येक कुलम्ब चार्जलाई पूरै परिपथमा घुमाउन स्रोतले दिने ऊर्जालाई \_\_\_\_\_ भनिन्छ। यसको एकाइ \_\_\_\_\_ हो। विद्युत् धाराको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने सुचालकको गुणलाई \_\_\_\_\_ भनिन्छ र यसको एकाइ \_\_\_\_\_ हो। विद्युत् हिटरको हिटिङ इलिमेन्ट निकेल र क्रोमियमको मिश्रित धातु \_\_\_\_\_ ले बनेको हुन्छ। विद्युत् \_\_\_\_\_ एकाइमा बेचिन्छ, जसलाई बोलीचालीमा युनिट भनिन्छ।

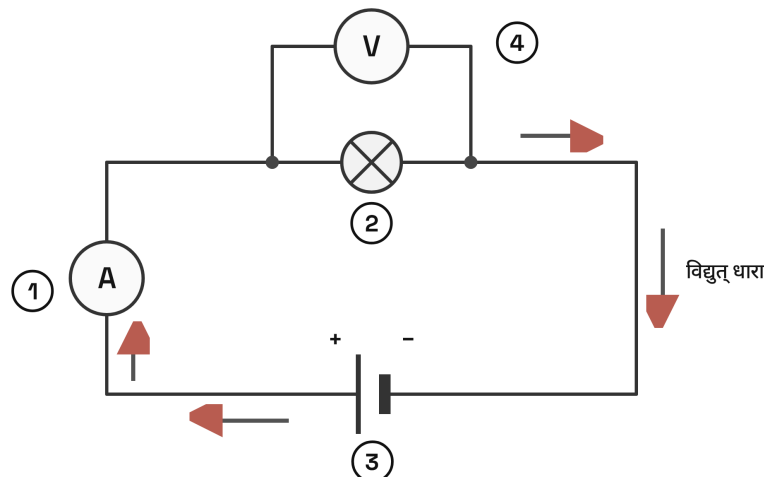**२ चित्रको नामाङ्कन****[२]**

चित्रमा बल्बबाट बग्ने विद्युत् धारा र यसका दुई छेउको p.d. नाप्ने परिपथ देखाइएको छ। १ देखि ४ सम्मका अङ्कले जनाएका भागको नाम लेख्नुहोस्; मिटरहरू कसरी जोडिएका छन्, त्यो पनि लेख्नुहोस्। प्रत्येकको ०.५ अङ्क छ।



- |          |          |
|----------|----------|
| १. _____ | २. _____ |
| ३. _____ | ४. _____ |



### 3 बहुवैकल्पिक प्रश्न

[5]

तलका प्रश्नको सही विकल्प छनोट गर्नुहोस्।

- i. कुन तारको अवरोध सबैभन्दा बढी हुन्छ? (सबै तार तामाका हुन् र कोठाको तापक्रममा छन्।) [1]
 

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| क. छोटो र मोटो | ख. छोटो र मसिनो |
| ग. लामो र मोटो | घ. लामो र मसिनो |
  - ii. उस्तै दुईओटा बल्बलाई सेलसँग श्रेणीक्रममा जोडिएको छ। एउटा बल्ब प्युज भयो भने अर्को बल्बलाई के हुन्छ? [1]
 

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| क. झन् चम्किलो बल्ब | ख. पहिलेजस्तै बल्ब |
| ग. निभ्छ            | घ. झन् मधुरो बल्ब  |
  - iii. घरका विद्युत् लोडहरूलाई समानान्तर रूपमा किन जोडिन्छ? [1]
 

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| क. सबै लोडबाट समान विद्युत् धारा पठाउन | ख. सबै लोडलाई समान पोटेन्सियल फरकमा राख्न |
| ग. परिपथको अवरोध यथावत् राख्न          | घ. परिपथको अवरोध बढाउन                    |
  - iv. बल्ब A मा 220 V, 0.5 A र बल्ब B मा 220 V, 0.45 A लेखिएको छ। दुवै बल्बले पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा कुन भनाइ सही हुन्छ? [1]
 

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| क. प्रतिघण्टा B ले A भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्छ।  | ख. प्रतिसेकेन्ड A ले B भन्दा बढी ऊर्जा रूपान्तरण गर्छ। |
| ग. प्रतिसेकेन्ड B ले A भन्दा बढी ताप उत्पन्न गर्छ। | घ. B लाई A भन्दा लामो समय प्रयोग गरे महसुल बढी हुन्छ।  |
  - v. 1 kW को हिटरलाई 1 घण्टा प्रयोग गर्दा कति विद्युत् ऊर्जा रूपान्तरण हुन्छ? [1]
 

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| क. $3.6 \times 10^5 \text{ J}$ | ख. $3.6 \times 10^4 \text{ J}$ |
| ग. $3.6 \times 10^3 \text{ J}$ | घ. $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ |

#### 4 अति छोटे उत्तर

[2]

तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

- क. विद्युत धाराको परिभाषा लेख्नुहोस्। [1]

- ख.** डाइसेलमा लेखिएको  $1.5\text{ V}$  को अर्थ के हो? [1]

## 5 छोटी उत्तर

[8]

तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

- क. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भनेको के हो? के यो साँच्चैको बल हो? [2]

---

---

---



**ख.** कारण दिनुहोस्: एउटा सेलसँग जोड्दाभन्दा श्रेणीक्रममा जोडिएका दुईओटा सेलसँग जोड्दा बल्ब बढी चम्किलो बल्छ। [2]

---

---

---

---

ग. कारण दिनुहोस्: घरका विद्युत् लोडहरू समानान्तर रूपमा जोडिन्छन्। [2]

---

---

---

---

घ. विद्युत् सामर्थ्य भनेको के हो? मोबाइल फोनको चार्जरमा 5 W लेखिएको छ। यसको अर्थ के हो? [2]

---

---

---

---

6 लामो उत्तर [4]

तलको प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।

तीनओटा अवरोधक  $R_1$ ,  $R_2$  र  $R_3$  सेलसँग श्रेणीक्रममा जोडिएका छन्। परिपथको चित्र कोरी तिनको कुल अवरोध  $R = R_1 + R_2 + R_3$  हुन्छ भनी देखाउनुहोस्।

---

---

---

---

---

---

7 गणितीय समस्या [6]

तलका गणितीय समस्या समाधान गर्नुहोस्। हिसाबका सबै चरण देखाउनुहोस्।

क. एउटा टर्चको बल्बमा 3 V, 500 mA लेखिएको छ। बल्बको सामर्थ्य र अवरोध हिसाब गर्नुहोस्। [2]

[illegible]

**उत्तर:**



[4]

- उक्त घरको मासिक विद्युत् खपत (30 दिन) हिसाब गर्नुहोस्। एक युनिटको रु 10 पर्छ भने मासिक महसुल कति हुन्छ?

[2]

हिटरको इलिमेन्ट रातो हुने गरी तात्छ, तर त्यससम्म विद्युत् धारा पुर्‍याउने तार किन तात्दैन?

---

(अङ्क नदिइने)

एउटा क्लिप बिचमा सारेर दोहोर्‍याउनुहोस्।

| क्लिपबिचको लम्बाइ, सेल | p.d. V (V) | विद्युत् धारा I (A) | $V \div I (\Omega)$ |
|------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| पूरै लम्बाइ, 1 सेल     |            |                     |                     |
| पूरै लम्बाइ, 2 सेल     |            |                     |                     |
| आधा लम्बाइ, 1 सेल      |            |                     |                     |
| आधा लम्बाइ, 2 सेल      |            |                     |                     |

सेलको सङ्ख्या बढ्दा  $V \div$  । बदलियो? लम्बाइ बढ्दा नि?